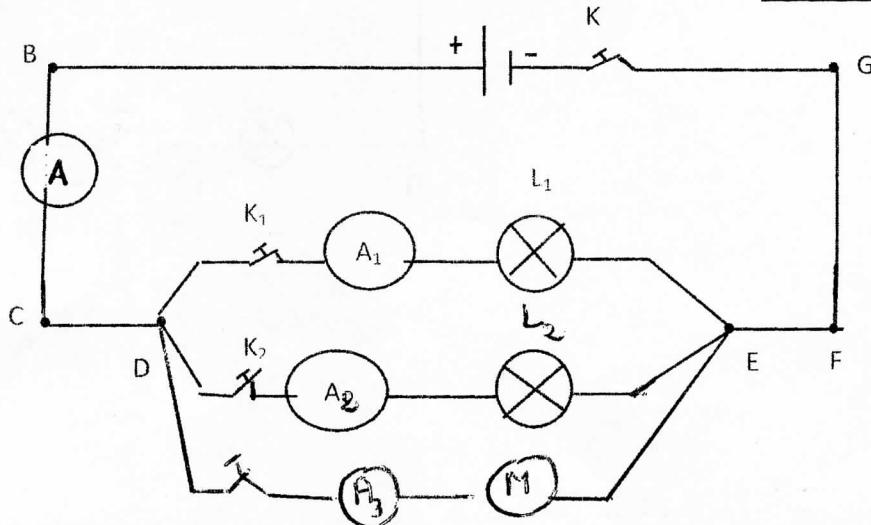


فرض هر قبة عد 3

مرين بعد (8)



1- ماهي النقاط التي تمثل عقدا ()

.....

2- اسرد قانون العقد ()

.....


3- طبق قانون العقد في كل عقدة ()

.....

4- اذا علمت ان المصباحان 1 و 2 متماثلان (لهمما نفس الشدة) ابحث عن الشدة

$$I_1 = I_2 \quad I_1 = 10A \quad I_3 = 4A$$

تمرين عدد 12

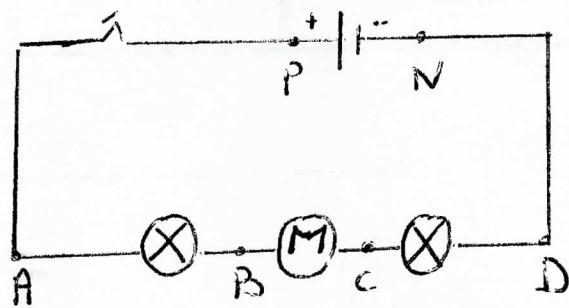

1- عرف التوتر (١)

2- مثل التوترات الناتية بسهم في الدارة الكهربائية U_{PN} ، U_{BA} ، U_{CD} ، U_{BC}

3- هل هي موجبة أم سالبة (٢)

$$\dots\dots\dots U_{BC}$$

$$\dots\dots\dots U_{CD}$$

$$\dots\dots\dots U_{PN}$$

$$\dots\dots\dots U_{BA}$$

4- اسرد قانون الحلقات (٣)

5- كم تساوي قيمة التوتر U_{BA} اذا علمت ان $U_{CD} = 7V$ ، $U_{BC} = 5V$ ، $U_{PN} = 7V$ (٤)

6- كم يساوي التوتر U_{BD} : (٥)